Sigma-delta ADC 指导手册 1

合肥工业大学 2021年4月13日 绯红

对于给出的资料在这里进行一些说明

【参考资料】里面包含很多有关 sigma-delta ADC(过采样 ADC)的经典书籍



Understanding

Delta-Sigma Data 这本书后面的附录 A 的程序请参照【<mark>仿真-sdm-delsig】</mark> ←









Oversampling eetop.cn Principl Delta-Sigma Data CMOS Cascade Delta-Sigma Dataes of sigma-deltaConverters_[S R.N Sigma-Delta.pdf

- 2. 这几本书基本上都是经典 另外推荐【CMOS 模/数转换器设计与仿真】暂时没有电子档 需要的可以自行购买。
- 3. 【电路】首先我们需要了解一个 sigma-deltaADC 主要包含哪些电路(针对模拟调制器 而言) 积分器 电容开关 比较器 基准电路 时钟电路, 其中最主要、重要的在于积分 器,积分器由运放构成,且多个积分器(相当于几阶结构)每个要求不相同,一般要求 第一级积分器也即是第一个运放要求比较高(比如高增益(80-100db)、带宽稍大(50M)、 相位裕度 70、摆率 20V/us(这个暂时未考虑)),还有要求便是看功耗和摆幅,摆幅与积 分器的幅度相关(这个会在 MATLAB simulink 中遇到)。

运放有不同的结构种类比如两级密勒补偿放大电路、折叠式共源共栅、套筒式,这 个按照不同的要求可以自行确定。

两级密勒补偿可以参照【电路-运放-二级密勒补偿运算放大器】, 会对设计有更深的掌 握。


比较器相当于 1 位量化器,(多位量化器会用到 saradc 或者 Flashadc),分为静态比 较器和动态缓存比较器,静态比较器可参考【电路-比较器】。关于动态比较器可以先自 行学习【感兴趣的可以联系我网易云课堂-模数转换基础课程(付费)可以学习】

带隙基准电路可以在 bilibili 网站搜索有个视频讲解及仿真、或者参照何乐年【仿真 2-模拟集成电路设计与仿真电子版】

时钟(两相不交叠时钟电路)可参考【设计报告-12 位逐次逼近寄存器型 ADC 转换 器设计】


电容开关可以自行学习(每篇论文都有介绍)

4. 【仿真】提供了大量的 MATLAB-Simulink 仿真模型。

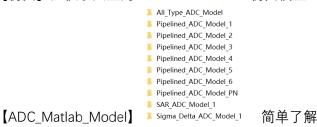

【Adcfft】是用来进行对仿真结果进行分析的,也就是为了得到频谱图包含 SNR(信号噪声比)和 ENOB (有效位数) (adc 最为重要的两个参数), 这个 matlab 程序在 simulink 仿真中使用 SDtoolbox 工具箱中的 PSD(功率频谱密度)进行实现,请记住 SDtoolbox 和 delsig 这两个重要的文件夹,我们需要不断地使用他们。

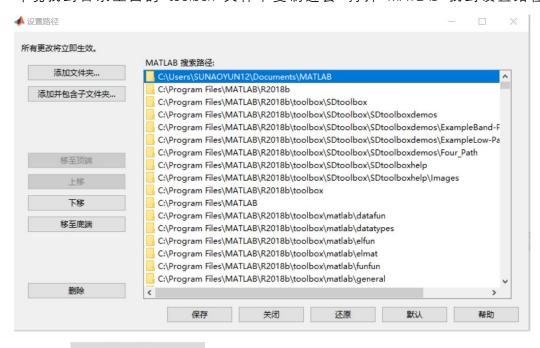
【PROJECTS】下包含着大量的自己做的和从网上查找到的模型,可以自行查看。(前提是需要将上面提到的 SDtoolbox 安装上(安装步骤-将工具箱找到复制到 MATLAB 安装环境找到目录里面的 toolbox 文件下复制进去-打开 MATLAB-找到设置路径



进行添加 在预设项-常规-更新工具箱缓存-打开 simulink 查看工具箱是否安装成功-点击 library browser

Robotics System Toolbox
Robust Control Toolbox
SDtoolbox
SimEvents

如果没有尝试

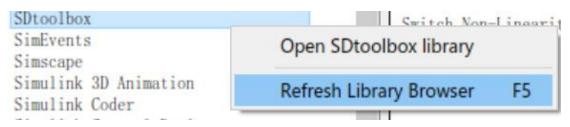


)) 还是不行请去百度查找如何安装 MATLAB 工具箱

https://pan.baidu.com/s/1h2r_plsC6FeMD3B-K116A 提取码:22ie(MATLAB2018b 破解版在此给出)

【仿真】这块内容真的是太多。坑也太多

下面按照一个单环三阶 CRFB 模型给出一些介绍

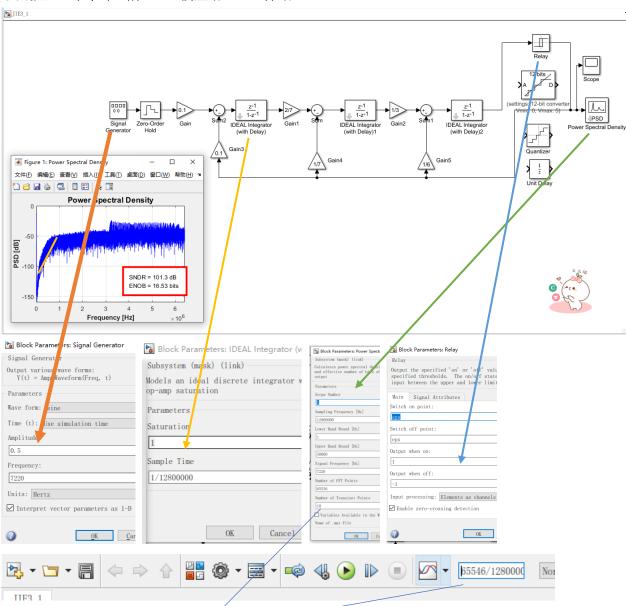


仿真采样时间=(采样点数+PSD的/采样频率)◆

Fin 输入频率=7220Hz,Fs 采样频率=12.8M,FFT 采样点数 65536

这里采样周期、采样点数、输入频率、采样频率需要满足相干采样定理(尽量避免频谱泄露),即输入频率*采样点数=采样频率*采样周期。采样周期取整数并且满足互为质数。

带宽与 OSR(过采样比)、采样频率相关。采样频率=OSR*2 带宽。!!!!

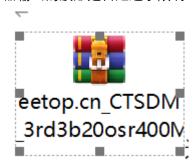
怎样根据结果查看一个结构是否结果正确 1 是查看频谱图看 10 倍频的斜率,一般是一阶-20db/decade,二阶-40db/decade…如图所示-60db/decade,符合要求。2 是查看积分器输出的波形是否超过了限制(积分器的摆幅)。



这是一个完整的三阶连续时间 3 位量化 400M 采样频率的 SDADC 模型有兴趣的可以自行学习。里面有具体的仿真指导。

在本文件下, 搭了很多结构 有单环二阶 三阶 级联 (MASH) 2-1、2-2, 又分为前馈和 反馈结构。里面的参数不太一样, 具体结构具体确定, 难点在于怎么确定调制系数、反馈系数。

这个具体的理论都有推导。最后得到一个相同的结果(公式)。 如下

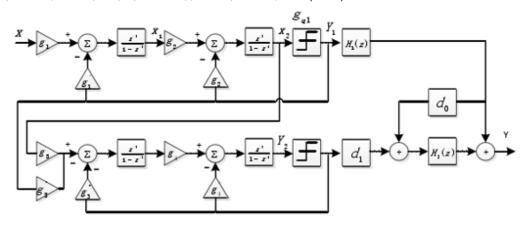

2-2MASH Sigma-Delta 调制器											
$g_2'=2$	$2g_1'g_2$		$d_0 = \frac{g_3'}{g_1'g_2g_3} - 1$				$H_1(z)$	$H_1(z) = z^{-2}$			
$g_4'=2$	$2g_3''g_4$		$d_1 = \frac{g_3''}{g_1'g_2g_3}$				$H_2(z)$	$H_2(z) = (1 - z^{-1})^2$			
g_1	g_1'	g_2	g_2'	g_3	g_3'	$g_3^{\prime\prime}$	g_4	g_4'	d_0	d_1	
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	1	4	
2/15	1/6	1/2	1/6	3/8	0	1/4	1/2	1/4	-1	8	

【仿真 2】提供了何乐年模拟集成电路设计与仿真电子版,二级密勒补偿运放设计教程、动态放大器的一个结构图

【基础】包括 ADC 的原理总结、SAR ADC 的设计报告

【论文】提供了大量硕士博士论文,良莠不齐。推荐



Sigma Delta ADC中 省略 制器与数字抽取滤波器的研究与设计 郝凯旋.caj

与总结的论文重点。

下面给出论文重点的汇总

时间	2015	2016	2015	2008	2019	2017	2020
出处	出处 苏州大学		北京交通	华中科技	西电	江南大	电子科
		大学	大学	大学		学	大
工艺	0.5umL50w	0.18um	0.18um	0.35	SMIC.18	0.35	0.18
电源电压(V)	5	5	1.8	3.3	1.8	3.3v	1.8+3.3
结构	2-2MASH	2-2MASH	2-1MASH	2-2MASH	2-	2-	前馈单
					2MASH(前	2MASH	环高阶
					馈)		多位量
							化
带宽	7.8k	4k	2k	22K	24k	20k	100K
OSR	64	256	1024	64	128	64	64
时钟	1M	10M	4M	2.78M	6.144M	2.56M	12.8M
ENOB	18	18	21.2	15.49	16.77	16	18.2
SNR(db)	111.3	111	129.35	89	102	101	112
功耗(mw)	6.6					7.8mw	28.3
比较器	高速	三级一位			动态锁存	三级一	Flash
		量化			器	位	
	全差分电流	两级运放	差分两级	两级共源	两级运放	两级全	全差分
	镜的单级运	(套筒共	运放	密勒补偿	(折叠共	差分运	两级运
	放	栅 + 共 源	增益 60	增益 81	源 共 栅 +	放	放
	直流增益	极)	带宽 30	带宽 43	共源极)	增益	增益 88
	111	增益 70	摆率 4	摆率 43	增益 92	90	相位裕
运放结构	单位增益带	带宽 80	相位裕度	相位裕度	带宽 112	相位裕	度 84
	宽 12.36M		60	89	相位裕度	度 64	带宽
	相位裕度				64	摆率	135
	71.6				摆率 33	20	摆率
	摆率 21.16					带宽 50	106
面积	$0.11mm^2$						

【完整的 SDADC 指导】包含 12 位 SAR ADC 设计报告 项目实战 6 清华李福乐的 sdadc 的讲义、和之前提到的网络提供的 3 阶模型。

里面也许还有许多问题,自己经验也很欠缺,望一起进步、一起努力。